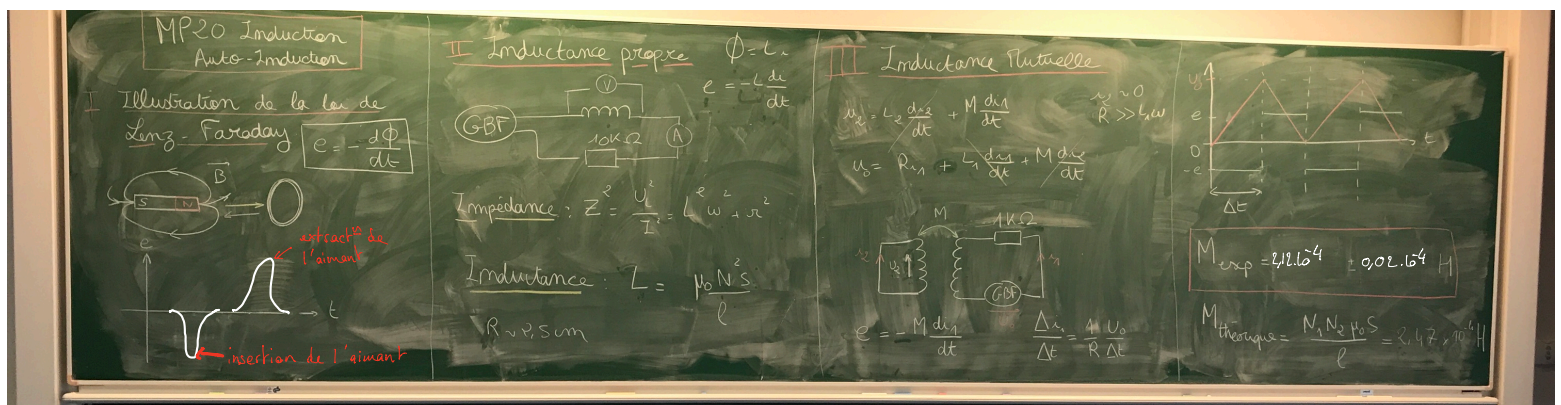




Déf :

Induction

Auto-induction

Intro 1'11

I - Illustratⁿ Lenz-Faraday

: 3'30

II -

Circuit RL, tps de relaxatⁿ $\tau = L/R$

Elle trace $\frac{U_L^2}{I^2}$ pour retrouver L^2

: 19'00

III -

29'30

$$\frac{R}{R + j\omega L}$$

$$\frac{j\omega L}{R + j\omega L}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = 0,33 \cdot 10^{-8}$$

$$\omega_c = \frac{2\pi}{\tau} = \frac{2\pi}{0,33} \cdot 10^8 \approx 10^9$$

Pour un circuit d'1m, on est dans l'ARQS pour $\omega < \omega_c = 6^9$
donc $\omega < 6\text{Hz}$.