

Intro

Définition d'une résonance, d'une fréquence propre.

I-Circuit RLC

On commence par essayer de visualiser la résonance. On utilise la wobulation pour trouver la fréquence où la réponse est maximale.

Ensuite on regarde comment répond le circuit à un créneau. On regarde la fréquence de résonance de la tension lors de la réponse au créneau. On se rappelle qu'aux bornes d'un condensateur, $U=Q/C$.